



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

-۱ معادل مبنای هشت عدد ۱۶_(E) برابر کدام گزینه است؟

۱. ۶۷۶ . ۲. ۳۱۷ . ۳. ۶۳۶ . ۴. ۱۴۷۴

-۲ معادل دودیبی ۱۰_(5.31) کدام گزینه می باشد؟

۱. ۱۰۱.۰۱۰۱۰ . ۲. ۱۰۱.۱۰۰۱۰ . ۳. ۱۰۰.۰۱۰۱۰ . ۴. ۱۰۰.۰۱۰۰۱

-۳ متمم ۹ عدد ۵۴۶۷۰۰ برابر کدام گزینه می باشد؟

۱. ۵۶۴۳۰۰ . ۲. ۴۵۳۲۰۰ . ۳. ۴۵۳۳۰۰ . ۴. ۴۵۳۲۹۹

-۴ در سیستم نمایش مقدار - علامت دار، معادل دهدۀ عدد ۱۰۰۰۱۱۰₍₂₎ برابر کدام گزینه می باشد؟

۱. -۵۸ . ۲. -۷۰ . ۳. -۶ . ۴. -۵۷

-۵ کدام گزینه نمایش BCD عدد ۱۰₍₅₂₎ را بیان می کند؟

۱. (0101 0010)_{BCD} . ۲. (0010 0101)_{BCD}

۳. (001 101)_{BCD} . ۴. (101 001)_{BCD}

-۶ برای داده ۱۰۱۰۱۱ و با فرض توازن زوج، رشته بیت ارسالی برابر است با؟

۱. ۱۰۱۰۱۱۰ . ۲. ۰۱۰۱۰۱۱ . ۳. ۱۱۰۱۰۱۱ . ۴. ۱۰۱۰۱۱۱

-۷ محدوده مجاز سطح ولتاژ برای منطق یک، برابر کدام گزینه است؟

۱. ۰ تا ۵ ولت . ۲. ۲ تا ۴ ولت . ۳. ۳ تا ۴ ولت . ۴. ۳ تا ۴ ولت

-۸ کدام گزینه معادل عبارت $x + yz$ است؟

۱. $xy + z$. ۲. $xz + y$. ۳. $(x + y)(x + z)$. ۴. $xy + xz$

-۹ اگر دوگان تابع F به صورت $F = (A + B'C) \cdot (A'B'C) + B'$ کدام است؟

۱. $A' \cdot (B + C') + (A + B + C') \cdot B$. ۲. $A \cdot (B' + C) + (A' + B' + C) \cdot B'$. ۳. $((A + B'C) \cdot (A'B'C) + B')$. ۴.

- $(A' + BC') \cdot (ABC') + B$. ۳.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی (، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۱۰ متمم تابع $xy + y'z + zx'w$ کدام است؟

$$(x' + y')(y + z)(z' + x' + w') \ .\ 2$$

$$(x' + y')(y + z')(z' + x + w') \ .\ 1$$

$$(x + y)(y' + z)(z + x' + w) \ .\ 4$$

$$x'y' + yz' + z'xw' \ .\ 3$$

-۱۱ ویژگی چگالی قطعه بالا متعلق به کدام خانواده منطقی است؟

ECL .۴

CMOS .۳

MOS .۲

TTL .۱

-۱۲ کدام تابع به فرم متعارف است؟

$$F(x,y,z) = x'yz + xy'z \ .\ 2$$

$$F(x,y,z) = (x' + y + z)(y + z') \ .\ 1$$

$$F(x,y,z) = xyz + x(y' + z) \ .\ 4$$

$$F(x,y,z) = xy + xyz' \ .\ 3$$

-۱۳ فرم جمع مینترم تابع $F(x,y,z) = x + yz + y'$ کدام گزینه می باشد؟

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,3,4,6,7) \ .\ 2$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7) \ .\ 1$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,3,4,5,6,7) \ .\ 4$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,3,4,5,7) \ .\ 3$$

-۱۴ کدام گزینه متمم تابع $F(x,y,z,w) = x + z$ می باشد؟

$$\Pi(2,3,6,7,8,9,10,15) \ .\ 2$$

$$\Sigma(2,3,6,7,8,9,10,15) \ .\ 1$$

$$\Pi(0,1,4,5) \ .\ 4$$

$$\Sigma(0,1,4,5) \ .\ 3$$

-۱۵ ساده شده تابع $F(x,y,z,w) = \Sigma(0,2,4,6,8,9,11,12,13,15)$ کدام گزینه است؟

$$z'w' + xw + x'w' \ .\ 2$$

$$zw' + xw + x'w' \ .\ 1$$

$$z'w' + xw' + x'w \ .\ 4$$

$$zw' + xw' + x'w \ .\ 3$$

-۱۶ عبارت ساده شده جدول کارنوی مقابله کدام است؟

	BC	00	01	11	10
A		1	1	1	1
0				1	1
1					

$B' \cdot A$.۴

$B' + A$.۳

$B \cdot A'$.۲

$B + A'$.۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۱۷ کدام گزینه ساده شده تابع F با حالات بی اهمیت d می باشد؟

$$F(x,y,z,w) = \Sigma(0,1,4,5,6,8)$$

$$d(x,y,z,w) = \Sigma(10,11,12)$$


$$xy'z + x'z' + z'w' \cdot 2$$

$$zw' + x'z' + z'w' \cdot 1$$

$$xy' + x'z' + z'w' \cdot 4$$

$$x'z' + x'yw' + z'w \cdot 3$$

-۱۸ در شکل مقابل تابع F کدام است؟

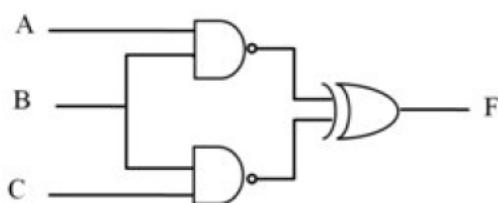

$$A'BC + ABC' \cdot 4$$

$$A'BC + AB'C \cdot 3$$

$$AB'C + A'BC \cdot 2$$

$$AB'C + ABC' \cdot 1$$

-۱۹ در صورتی که $xy = 0$ باشد، آنگاه $x + y$ برابر است با؟


$$(x \oplus y')' \cdot 4$$

$$(x + y)' \cdot 3$$

$$(x \oplus y)' \cdot 2$$

$$x \oplus y \cdot 1$$

-۲۰ در مدار مقابل مقدار F کدام است؟

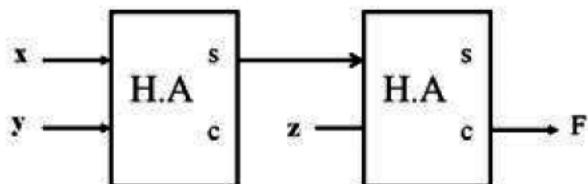

$$xyz \cdot 4$$

$$(x + y)z \cdot 3$$

$$z(x \oplus y) \cdot 2$$

$$y \oplus x \oplus z \cdot 1$$

-۲۱ با چند عدد دیکدر ۴*۲*۵ می توان یک دیکدر ۳۲*۳۲*۵ ساخت؟

$$11 \cdot 4$$

$$9 \cdot 3$$

$$8 \cdot 2$$

$$6 \cdot 1$$




تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۴۲

کدام گزینه ساده شده خروجی F می باشد؟

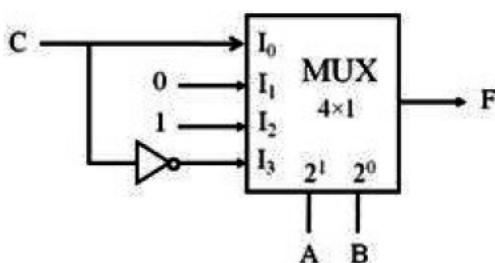

$$AC' + B'C \cdot 4$$

$$B' + C \cdot 3$$

$$A + B'C \cdot 2$$

$$AC' + B \cdot 1$$

-۴۳

در یک فلیپ فلاپ T اگر $T = 0$ باشد، خروجی پس از ۵ پالس ساعت چه می شود؟

۱. یک می شود.

۱. عکس حالت قبلی می شود.

۴. صفر می شود.

۳. حالت قبلی را حفظ می کند.

-۴۴

معادله مشخصه در فلیپ فلاپ JK برابر کدام گزینه است؟


$$Q(t+1) = JQ' + K'Q \cdot 2$$

$$Q(t+1) = J'Q + K'Q \cdot 1$$

$$Q(t+1) = JQ + K'Q' \cdot 4$$

$$Q(t+1) = J'Q' + KQ \cdot 3$$

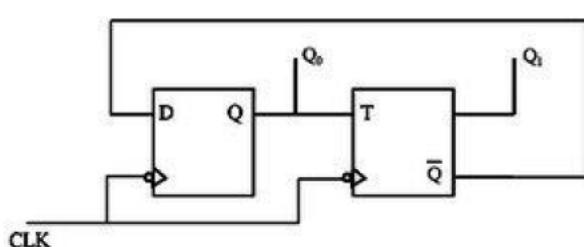-۴۵ در مدار زیر حالت اولیه Q ها صفر می باشد. بعد از سه پالس ساعت مقدار Q ها برابر است با؟



$$Q_1 = 1, Q_0 = 1 \cdot 4$$

$$Q_1 = 1, Q_0 = 0 \cdot 3$$

$$Q_1 = 0, Q_0 = 1 \cdot 2$$

$$Q_1 = 0, Q_0 = 0 \cdot 1$$

سوالات تشریحی

-۱ تابع $F(x,y,z) = \Pi(0,6)$ را پس از ساده سازی، با گیت های NAND پیاده سازی کنید؟

-۲ نمودار بلوکی یک جمع کننده BCD را رسم نمایید.

-۳ یک مالتی پلکسر با ابعاد 16×1 را به کمک مالتی پلکسرهای 8×1 و 2×8 طراحی نمایید.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۳۹۰-۷۶ -، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۳۹۱-۱۳۹۰ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۳۹۱-۹۷ -، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۳۹۰-۹۶

۴- عملکرد فلیپ فلاپ حاکم - تابع (Master-Slave) را با رسم شکل توضیح دهید.

۵- یک شمارنده جانسون ۴ بیتی را رسم کرده و رشته شمارش آن را بیان نمایید.

مدار منطقی ترم اول ۹۲-۹۳

ج	1
الف	2
د	3
ج	4
الف	5
ب	6
د	7
ب	8
ج	9
الف	10
ب	11
ب	12
د	13
ج	14
ب	15
الف	16
ج	17
د	18
الف	19
ب	20
د	21
د	22
ج	23
ب	24
الف	25

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت) اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۰۹

سوالات تشریحی

نمره ۱۴۰

- صفحه ۱۲۶ تا ۱۲۷ مرجع درسی

نمره ۱۴۰

- صفحه ۱۹۱ مرجع درسی

نمره ۱۴۰

- صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۴ مرجع درسی

نمره ۱۴۰

- صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۲ مرجع درسی

نمره ۱۴۰

- صفحه ۳۱۷ تا ۳۱۹ مرجع درسی