



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

روش تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت (اجرایی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- ۱- حاصل عبارت  $(11 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100) / (100 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10)$  کدام است؟

.۴ .۱۰۰۱ .۰۰۰۱ .۰۰۰۱ .۰۰۰۱ .۰۰۰۱

.۳ .۰۱۰۰۰۱ .۱۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱

.۲ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱ .۰۱۰۰۰۱

.۱ .۰۱۰۰۱۱ .۰۱۰۰۱۱ .۰۱۰۰۱۱ .۰۱۰۰۱۱ .۰۱۰۰۱۱

- ۲- معادل دودویی عدد  $(41/6875)$  در مبنای ۱۰ کدام است؟

.۴ .۱۱۱۱۱۱۱۱۱

.۳ .۰۱۰۰۱۱۰۱۰

.۲ .۰۱۱۰۱۱۰۱۱

.۱ .۰۱۰۰۱۱۰۱۱

- ۳- حاصل جمع دو عدد ۱۲ و ۸ به صورت BCD کدام است؟

.۴ .۰۰۱۰۰۰۱

.۳ .۰۰۱۰۰۰۰

.۲ .۰۰۰۱۱۰۰۰

.۱ .۰۰۰۱۰۱۰۰

- ۴- دوگان عبارت  $F = X'Z' + X'Y'Z' + Y'Z'$  کدام گزینه است؟

$$F = (X+Z')(X+Y+Z)(Y+Z) \quad .2$$

$$F = (X'Z')(X'Y'Z')(Y'Z) \quad .1$$

$$F = (X'+Z')(X'+Y'+Z')(Y'+Z) \quad .4$$

$$F = (X+Z)(X+Y+Z)(Y+Z') \quad .3$$

- ۵- با ۳ متغیر ورودی چند تابع بولی می توان تعریف کرد؟

.۴ .۲۵۶

.۳ .۶۴

.۲ .۸

.۱ .۳

- ۶- حاصل تفریق عدد  $b_1 = 25$  از عدد  $b_{10} = 20$  برابر با  $b_{16}$  است. مقدار پایه  $b$  برابر است با:

.۴ .۹

.۳ .۸

.۲ .۷

.۱ .۶

- ۷- عبارت حداقل شده  $f_1$  کدام است؟

$$f_1(x, y, z) = \prod_{i=1}^5 (x_i \vee y_i \vee z_i)$$

.۴ .۰

.۳ .۰

.۲ .۰

.۱ .۰

$$xz + yz \quad .4$$

$$y \quad .3$$

$$y' \quad .2$$

$$xz' + yz' \quad .1$$

- ۸- ساده ترین شکل تابع  $F$  کدام است؟

$$F(A, B, C, D) = \sum (2, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)$$

$$C'D' + BC' + B'C \quad .2$$

$$C'D' + ABD + A'B'C \quad .1$$

$$BC' + AB'D' + B'C \quad .4$$

$$C'D' + A'B'C + ABC' + B'CD' \quad .3$$



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۵

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اط (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۹ عبارت  $f = (x + y)(x' + y') + x'y' + xy$  معادل کدام گزینه است؟

۱. ۴

$y \Theta z$

۳.

$y \oplus z$

۲.

$xy + x'z$

۱.

-۱۰ برای پیاده سازی گیت **XOR** حداقل به چند گیت **NAND** نیاز است؟

۶. ۴

۵. ۳

۴. ۲

۳. ۱

-۱۱ با کدام گیت می توان هر تابع بولی را ساخت؟

XOR . ۴

XNOR . ۳

NOR . ۲

OR . ۱

-۱۲ جدول درستی مدار منطقی مقایسه گر دو عدد  $n$  بیتی دارای چند عنصر است؟

$2^{2n}$  . ۴

$2^{2n}$  . ۳

$2^n$  . ۲

$n$  . ۱

-۱۳ برای دیکد کردن پنج خط مستقل حداقل به چه المان هایی نیاز است؟

۲. ۴ دیکدر ۳\*۸ و ۱ دیکدر ۴

۳\*۸ . ۱

۴. ۴ دیکدر ۳\*۸ و یک گیت AND

۳\*۸ . ۳

-۱۴ جدول درستی زیر، کدام تابع منطقی را نشان می دهد؟

0	1
1	0

$AB + A'B'$  . ۴

$A \bullet B$  . ۳

$A \oplus B$  . ۲

$A + B$  . ۱

-۱۵ ۳۲ سیگنال زمانبندی را به کدام روش می توان تولید کرد؟

۲. یک شمارنده ۵ بیتی

۵. فیلیپ فلاپ

۴. یک شمارنده ۵ بیتی و یک دیکدر ۵ به ۳۲

۳. یک دیکدر ۵ به ۳۲

-۱۶ از کدام یک از موارد زیر می توان برای پیاده سازی یک تابع بولی استفاده کرد؟

۴. دیکدر و مالتی پلکس

۳. انکدر و فلیپ فلاپ

۲. مالتی پلکس و انکدر

۱. دیکدر و انکدر

-۱۷ اگر بخواهیم فلیپ فلاپ D را به SR تبدیل کنیم، ورودی D، معادل کدام گزینه است؟

$S + RQ'$  . ۴

$S + R'Q'$  . ۳

$S + R'Q$  . ۲

$S' + R'Q$  . ۱




زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اط (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

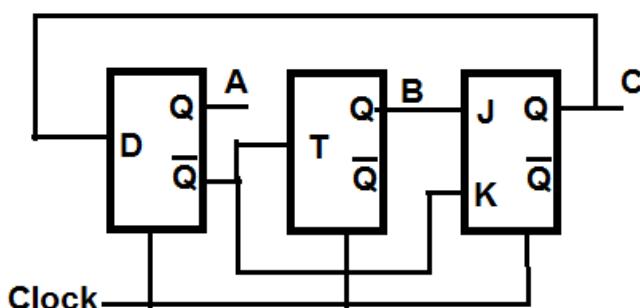-۱۸ در مدار زیر اگر در اولین پالس ساعت خروجی ABC برابر ۰۰۰ باشد، در پالس ساعت بعدی خروجی به چه صورت است؟




.۰۰۱ .۴

.۰۱۰ .۳

.۱۱۰ .۲

.۱۱۱ .۱

-۱۹ در شکل زیر،تابع F کدام است؟

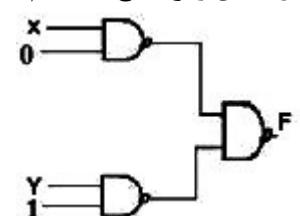

.۰۰۱ .۴

.۰۰۲ .۳

.۰۱۰ .۲

.۰۱۱ .۱

-۲۰ در کدام فلیپ فلاپ حالت بعدی مستقل از حالت فعلی است؟


JK .۴

RS .۳

T .۲

D .۱

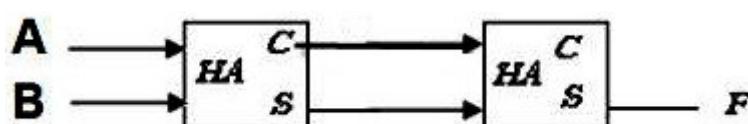-۲۱ کدام گزینه خروجی مدار زیر را نشان می دهد؟ HA یک نیم جمع کننده و S نشان دهنده جمع و C نشان دهنده رقم نقلی است)



A .۴

A+B .۳

AB .۲

$A \oplus B$  .۱




تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اط  
(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت  
اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

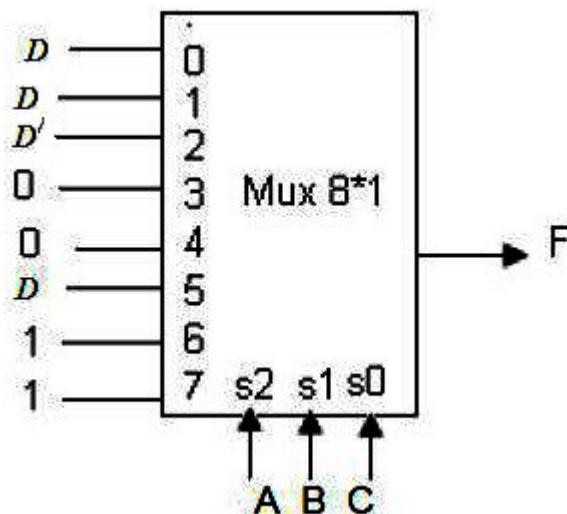-۲۲- مدار مقابل کدام یک از روابط زیر را پیاده سازی می کند؟



$$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15) \quad .\cdot ۲$$

$$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15) \quad .\cdot ۱$$

$$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14) \quad .\cdot ۴$$

$$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 4, 5, 7, 12, 13) \quad .\cdot ۳$$

-۲۳- در کدام نوع شمارنده در هر بار تنها یک فلیپ فلاب در حالت یک است و دیگر فلیپ فلاب ها در حالت صفر هستند؟


BCD .۴

دو دویی .۳

حلقوی .۲

جانسون .۱

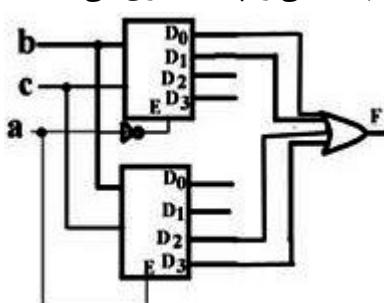-۲۴- مدار زیر ترکیبی از دو دیکدر  $2 \times 4$  است که به عنوان فعال ساز عمل می کند. این مدار چه تابعی را پیاده سازی می کند؟



$$F(a, b, c) = \sum m(0, 1, 6, 7) \quad .\cdot ۲$$

$$F(a, b, c) = \sum m(2, 3, 6, 7) \quad .\cdot ۱$$

$$F(a, b, c) = \sum m(0, 3, 5, 7) \quad .\cdot ۴$$

$$F(a, b, c) = \sum m(0, 1, 3, 4) \quad .\cdot ۳$$




زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۵

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اط (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

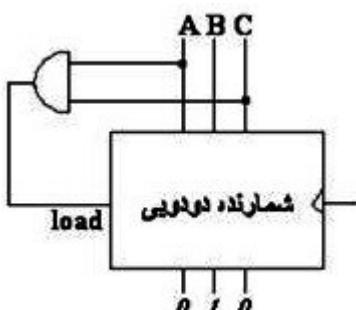- شمارنده زیر کدام سیکل را تولید می کند؟ ۲۵



.۱  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

.۴  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

.۲  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

.۳  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

### سوالات تشریحی


۱.۴۰

- تابع بولی زیر را با استفاده از گیت NAND پیاده سازی کنید؟

$$(AB' + A'B)(C + D')$$

۱.۴۰

- دیاگرام حالت مدار زیر رارسم کنید.

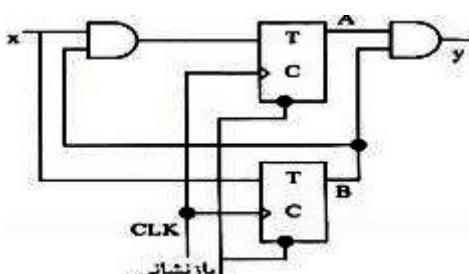

۱.۴۰

- با استفاده از جمع کننده دودویی، یک جمع کننده BCD طراحی کنید.

۱.۴۰

- تابع بول زیر را ساده کنید و به صورت جمع حاصل ضرب ها بنویسید؟

$$F(A,B,C,D,E) = \sum (0,3,8,14,15,16,18,24,26,27,29), d(6,7,9,19,22)$$

۱.۴۰

- تابع زیر را با یک مالتی پلکسر ۸ به یک طراحی کنید.

$$F(a,b,c,d) = \sum (0,3,5,6,9,11,13,14)$$

مدار منطقی ترم دوم ۹۲-۹۳

ب	1
الف	2
ج	3
ج	4
د	5
ج	6
ج	7
الف	8
د	9
ب	10
ب	11
د	12
ب	13
ب	14
د	15
د	16
ب	17
ج	18
ب	19
الف	20
ج	21
الف	22
ب	23
ب	24
ب	25